
Circuitos Combinacionais Aritméticos

Pedroni – Capítulo 12

Prof. Odilson Tadeu Valle

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
Campus São José
odilson@ifsc.edu.br



Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit
- 3 Somadores Grandes
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois
- 5 Somadores/subtratores com sinal
- 6 Comparadores
- 7 Multiplicadores



Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit
- 3 Somadores Grandes
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois
- 5 Somadores/subtratores com sinal
- 6 Comparadores
- 7 Multiplicadores



Adição Binária

O processo de adição binária:

- 1 Inicia pelo LSB.
- 2 O processo de soma acarreta em um *carry in* (bit de transporte - vai um).
- 3 Esse carry deverá ser considerado nos próximos bits somados (*carry out*).

 




FIGURA 6.5 Processo típico de uma adição binária.



Somadores de um bit

- Há dois tipos de somadores de um bit:
 - 1 Somador completo de 1 bit (*full adder*, FA)
 - 2 Meio somador de 1 bit (*half adder*, HA)

■ Somador Completo

  

(c)

cin	a	b	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1




Somador completo de um bit



$$s = a \oplus b \oplus cin$$

$$cout = a \cdot b + a \cdot cin + b \cdot cin$$

 - *cin* (*carry-in*): bit de vem-um
- *cout* (*carry-out*): bit de vai-um
- Os circuitos lógicos para as saídas **s** e **cout** são apresentados na figura (d).



Meio somador de um bit

  

(c)

a b	s	cout
0 0	0	0
0 1	1	0
1 0	1	0
1 1	0	1

- Observe que a única diferença entre um FA e o HA é que neste não existe o bit de vem-um.
- Qual é a utilidade do Meio somador?
- Qual o circuito lógico que implementam as saídas s e cout?




Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit**
- 3 Somadores Grandes
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois
- 5 Somadores/subtratores com sinal
- 6 Comparadores
- 7 Multiplicadores



Somador carry-ripple

- O somador multibit mais simples é o somador carry-ripple.
- Na figura observa-se uma implementação para $N = 4$ bits.
- Para N bits, basta interligar em série N FAs.
- Como nesse circuito o carry tem que se propagar (ripple) serialmente por todos os estágios, esta é a arquitetura mais lenta para somadores multibit.
- Por outro lado, é o somador mais econômico em termos de área de silício e consumo energético.

 

- Executar a soma entre $a=1100$ e $b=1011$ no circuito acima.




Exercício

Sabendo que o somador HA (*Half Adder*) tem um *hardware* mais simples que o FA (*Full Adder*), apresentados abaixo, monte o circuito mais simples (econômico) que consiga executar corretamente a soma **11001 + 11101**. No circuito montado, defina (nomeie) todos os pinos de entrada e saída e discrimine, em cada um deles, o respectivo valor binário (bit) que represente as entradas e o resultado da soma solicitada.



 Exercício



Sabendo que o somador HA (*Half Adder*) tem um *hardware* mais simples que o FA (*Full Adder*), apresentados abaixo, monte o circuito mais simples (econômico) que consiga executar corretamente a soma $11001 + 11101$. No circuito montado, defina (nomeie) todos os pinos de entrada e saída e discrimine, em cada um deles, o respectivo valor binário (bit) que represente as entradas e o resultado da soma solicitada.



- No somador carry-ripple, cada FA depende da informação vinda dos FAs que o antecedem (carry-in) para poder executar seu cálculo.
- Diferentemente, no somador Carry-Lookahead cada célula computa seu próprio bit carry-in, ou seja, cada célula opera de maneira independente.



Somador Carry-Lookahead

  

- Três camadas: GP (Sinais G e P), carry e soma
- Não há comunicação entre células de carry.
- Problemas:
 - Grande quantidade de hardware necessária para calcular o carry
 - Alto fan-in $\implies$ reduz a velocidade
- Isso limita seu uso a blocos de cerca de 4 bits.



- Como o caminho crítico em qualquer somador envolve o cálculo do carry, deve-se buscar arquiteturas que mitiguem esse problema.
- Nesse sentido define-se os sinais:
 - *Generate*(G): Deve ser 1 quando um carry-out deve ser produzido independente do carry-in, isto é, a e b são ambos 1:

$$G = a \cdot b$$

- *Propagate*(P): Deve ser 1 quando a ou b for 1, caso em que $c_{out} = c_{in}$, isto é, deve-se permitir que c_{in} se propague pelo circuito:

$$P = a \oplus b$$



Sinais Generate e Propagate

- Esses sinais podem ser relacionados com os do FA, resultando em:

$$s = a \oplus b \oplus cin \Rightarrow s = P \oplus cin$$

$$\begin{aligned} cout &= a \cdot b + a \cdot cin + b \cdot cin = a \cdot b + (a + b) \cdot cin = a \cdot b + (a \oplus b) \cdot cin \\ &\Rightarrow cout = G + P \cdot cin \end{aligned}$$

- As equações acima podem ser entendidas como um circuito multibit. As expressões generalizadas resultantes são (i representa o i -ésimo estágio do somador):

$$s_i = P_i \oplus c_i$$

$$c_{i+1} = G_i + P_i \cdot c_i$$

onde:

$$G_i = a_i \cdot b_i$$

$$P_i = a_i \oplus b_i$$

- Observe que G_i e P_i não dependem do carry.



Sinais Generate e Propagate em um somador de 4 bits

$$s_0 = P_0 \oplus c_0$$

$$s_1 = P_1 \oplus c_1$$

$$s_2 = P_2 \oplus c_2$$

$$s_3 = P_3 \oplus c_3$$

$$c_0 = cin$$

$$c_1 = G_0 + P_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = G_1 + P_1 \cdot c_1$$

$$c_3 = G_2 + P_2 \cdot c_2$$

$$c_4 = G_3 + P_3 \cdot c_3$$



Sinais Generate e Propagate em um somador de 4 bits

Desenvolvendo as equações para os carry temos:

$$c_0 = cin$$

$$c_1 = G_0 + P_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = G_1 + P_1 \cdot c_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot c_0)$$

$$c_2 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = G_2 + P_2 \cdot c_2 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot c_0)$$


$$c_3 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot c_0$$

$$c_4 = G_3 + P_3 \cdot c_3 = G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot c_0)$$

$$c_4 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot c_0$$



Somador Carry-Lookahead de 4 bits

 

- Como visto, somadores Lookahead com mais de 4 bits não obedecem completamente a filosofia dos somadores carry-Lookahead.
- De maneira resumida, há duas maneiras de construir somadores Lookahead grandes:
 - 1 Ligar diversos somadores Carry-Lookahead de 4 bits em série.
 - 2 Utilizar um grande número de unidades Generate/Propagate, interligados em forma de árvore.




Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit
- 3 Somadores Grandes**
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois
- 5 Somadores/subtratores com sinal
- 6 Comparadores
- 7 Multiplicadores



Somadores Grandes

 

- a) Somador inteiramente carry-ripple: i) células iguais, ii) requer menos área de silício, iii) baixo consumo energético e iv) **lento**.
- b) Associação de somadores Carry-Lookahead de 4 bits: Carry-Lookahead internamente, carry-ripple externamente.





Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit
- 3 Somadores Grandes
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois**
- 5 Somadores/subtratores com sinal
- 6 Comparadores
- 7 Multiplicadores



Incrementador

  
- Para incrementar um número, isto é, somar 1 a ele, pode-se utilizar o circuito mostrado na figura.
- É composto por uma série de somadores parciais (HA) de 1 bit ou de um circuito específico.



- Incrementar o número 6



Decrementador

 

Decrementar o número 6




Complementador de Dois

A operação Complemento de dois ($b = a' + 1$) pode ser implementada de duas formas:

- Através da inversão da entrada + um circuito incrementador.
- Ou através de um decrementador com saída invertida.
 - Como $a' = (2^N - 1)_2 - a$ e $(2^N - 1)_2 = 11 \dots 11$, pode-se reescrever a expressão para:

$$b = a' + 1 = (2^N - 1)_2 - a + 1 = (2^N - 1)_2 - (a - 1) = 2^N - 1 - a_{\text{decrem}} = a'_{\text{decrem}}$$

 - Consequentemente, basta inverter as saídas do decrementador para obter o complementador de dois.



- Complementar o número 5



Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit
- 3 Somadores Grandes
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois
- 5 Somadores/subtratores com sinal**
- 6 Comparadores
- 7 Multiplicadores



Somadores/subtratores com sinal

- Em um sistema aritmético com sinal, qualquer valor positivo é representado do mesmo modo que um valor sem sinal, enquanto qualquer número negativo é representado em forma de complemento de dois.
- Para **somar dois valores**, sejam positivos ou negativos, podemos utilizar qualquer somador já estudado, desde que os números negativos estejam representados em complemento de dois, por exemplo: $7 + (-5)$.
- Por outro lado, para realizar **uma operação de subtração**, por exemplo $a - b$, devemos primeiro obter o complemento dois de b , independente deste ser positivo ou negativo, e então utilizar um somador para proceder a soma. Exemplo, $a = 5$ (0101) e $b = -2$ (1110):


$$\begin{aligned}a - b &= (5) - (-2) = (5) + (\text{complemento de dois de } -2) \\ &= 0101 + 0010 = 0111 = 7\end{aligned}$$

- Um subtrator pode ser obtido pela combinação de um circuito complementador de dois com um somador qualquer.



Circuito Somador e/ou Subtrator: $a \pm b$

- Na figura são admitidos dois modos de operação: $a \pm b$.
 - Quando o operador (op) é 0, as saídas das portas XOR são iguais as entradas e $cin = 0$, resultando numa adição normal, ou seja, $a + b$.
 - Quando o operador (op) é 1, as portas XOR invertem as entradas e $cin = 1$, resultando em $a + b' + 1$ ($b' + 1$ complemento de dois de b), ou seja, $a - b$.
 - Circuito considera números sinalizados

 

- Analise o circuito para $a=1001$, $b=0101$ e op : 0 e 1.




Circuito Somador e/ou Subtrator: $\pm a \pm b$

- Somador/subtrator para números sinalizados completamente genérico: $\pm a \pm b$ com carry-in.

Overflow: $c_3 \oplus c_4$

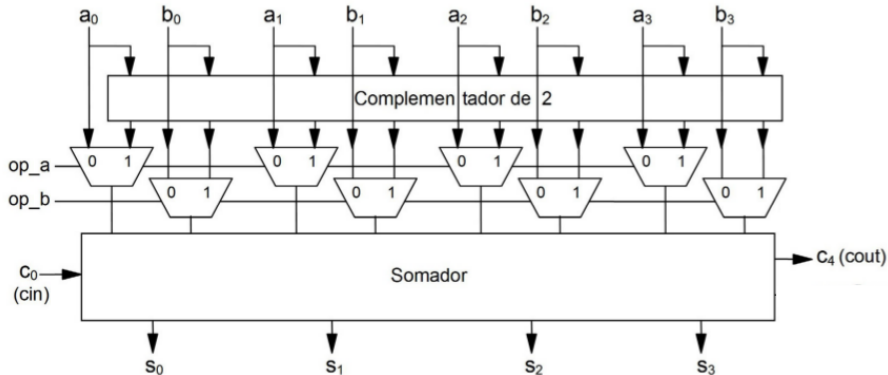- Possui um complementador de dois, com todas as entradas passando por ele e indo ao somador.
- Multiplexadores controlados pelos operadores op_a e op_b são utilizados para definir quais sinais devem entrar no somador: op baixo = adição, op alto = subtração.





Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit
- 3 Somadores Grandes
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois
- 5 Somadores/subtratores com sinal
- 6 Comparadores**
- 7 Multiplicadores



Comparadores

 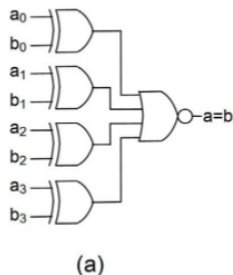

- a) Comparador de igualdade, bit a bit
- b) Comparador de igualdade e de grandeza relativa sem sinal
- c) Executar: $a=5$, $b=4$ e $a=4$, $b=4$.



Conteúdo programático

- 1 Somadores de um bit
- 2 Somador Multibit
- 3 Somadores Grandes
- 4 Incrementador, decrementador e complementador de dois
- 5 Somadores/subtratores com sinal
- 6 Comparadores
- 7 Multiplicadores**



Multiplicadores

- Entradas $a = a_3a_2a_1a_0$ (multiplicador) e $b = b_3b_2b_1b_0$ (multiplicando)
- Saída $p = p_7p_6p_5p_4p_3p_2p_1p_0$ (produto).
- Para entradas de N bits de números não sinalizados, a saída deve ter 2N bits de largura para evitar *overflow*.

Diagram illustrating the multiplication of two 4-bit numbers, $a_3a_2a_1a_0$ and $b_3b_2b_1b_0$.

The multiplicand ($b_3b_2b_1b_0$) is multiplied by the multiplier ($a_3a_2a_1a_0$) to produce four partial products:


- a_0b_3 a_0b_2 a_0b_1 a_0b_0
- a_1b_3 a_1b_2 a_1b_1 a_1b_0
- a_2b_3 a_2b_2 a_2b_1 a_2b_0
- a_3b_3 a_3b_2 a_3b_1 a_3b_0

These partial products are summed to produce the final 8-bit product ($p_7p_6p_5p_4p_3p_2p_1p_0$).




Multiplicador paralelo sem sinal

 - Circuito com entradas e saídas paralelas (*array multiplier*)
- O circuito é combinacional
- Emprega um conjunto de portas AND e somadores de 1 bit (FA)
- $p_0 = a_0b_0, p_1 = a_0b_1 + a_1b_0, p_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0 + carry(p_1) \dots$
- Funciona somente com entradas não negativas, isto é, números sem sinal.



Multiplicador paralelo sem sinal

■ Executar: 5×7

 

Circuitos aritméticos comerciais

[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/CIL-EngTel_\(p%C3%A1gina\)#Circuitos_Aritm.C3.A9ticos_Combinacionais](http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/CIL-EngTel_(p%C3%A1gina)#Circuitos_Aritm.C3.A9ticos_Combinacionais)



Circuitos aritméticos comerciais

[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/CIL-EngTel_\(p%C3%A1gina\)#Circuitos_Aritm.C3.A9ticos_Combinacionais](http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/CIL-EngTel_(p%C3%A1gina)#Circuitos_Aritm.C3.A9ticos_Combinacionais)

- 1 Faça o diagrama de ligações para montar um somador de 8 bits a partir do 74X283.

