

Exercício 02)

- Criar um programa para ligar 3 saídas em seqüência, conforme o diagrama abaixo:

